

1. Bodediagramm HP/TP/BP
 - (a) Phasengang
 - (b) Grenzfrequenz
2. Schaltung HP/TP/BP
 - (a) Skizzieren
 - (b) Abweichungen bei realer Schaltung?
3. Übertragungsfunktion HP/TP/BP
 - (a) Grenzfrequenz
 - (b) Pol/Nullstellen-Diagramm
4. Sprungantwort HP/TP/BP
 - (a) Skizzieren
 - (b) τ einzeichnen
5. OPV grundlegend erklären
 - (a) Eingangswiderstand
 - (b) Verstärkung
6. invertierender/nichtinvertierender Verstärker
 - (a) Schaltung aufzeichnen
 - (b) Woraus ergibt sich die Verstärkung?
7. Integrierer/Schmitt-Trigger
 - (a) Schaltung aufzeichnen
 - (b) Verhalten erklären